

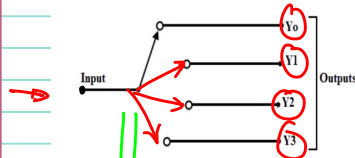


Loc-39

## Demultiplexer (Continuation)


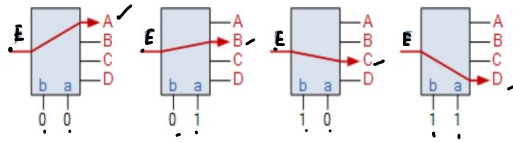


1x4 DEMUX

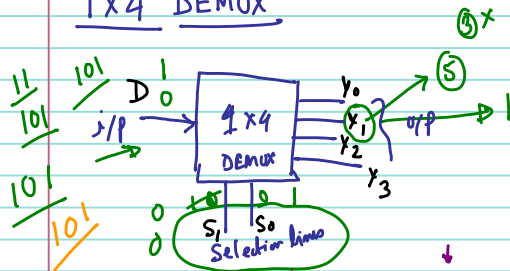

	$S_1$	$S_0$	$D$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
→	0	0	0	0	0	0	0
→	0	0	1	0	0	0	1
→	0	1	0	0	0	0	0
→	0	1	1	0	0	1	0
→	1	0	0	0	1	0	0
→	1	0	1	0	0	0	0
→	1	1	0	0	0	0	0
→	1	1	1	1	0	0	0

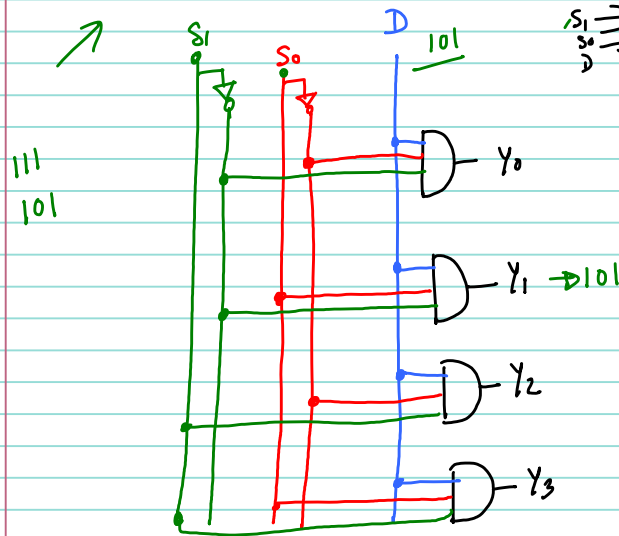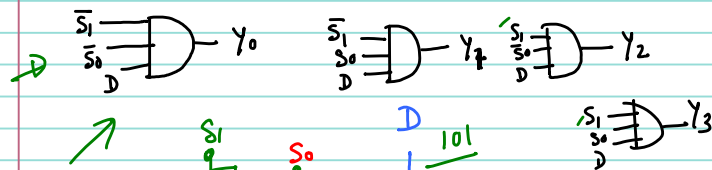
$$Y_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 D, Y_1 = \bar{S}_1 S_0 D, Y_2 = S_1 \bar{S}_0 D, Y_3 = S_1 S_0 D$$



msb                      lsb

↓                      ↓

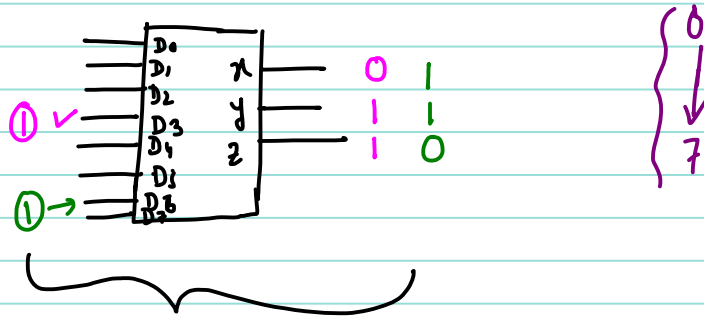x                      y                      z



Octal to binary encoder →

make the circuit  
in gate level.

$$\frac{8}{256}$$





$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$	$D_7$	$x$	$y$	$z$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

$$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

$$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$Z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

OR operation between  
i/p's

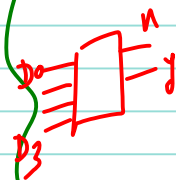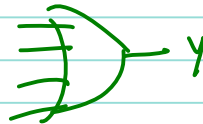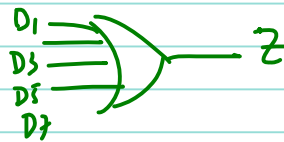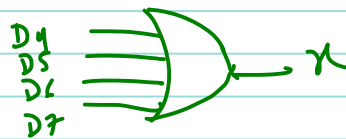

Priority Encoder!


8 limit 3 limit

4 line 2 line  
- priority Encoder


	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$	$D_7$	$x$	$y$	$z$
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
$\rightarrow$	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
									1	0	1
									1	1	0

# Multiplexer: (MUX)

## 4 x 1 MUX

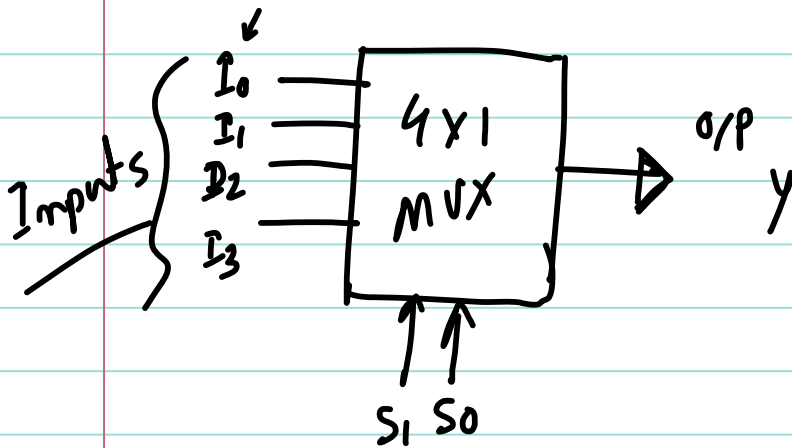

$S_1$	$S_0$	$y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

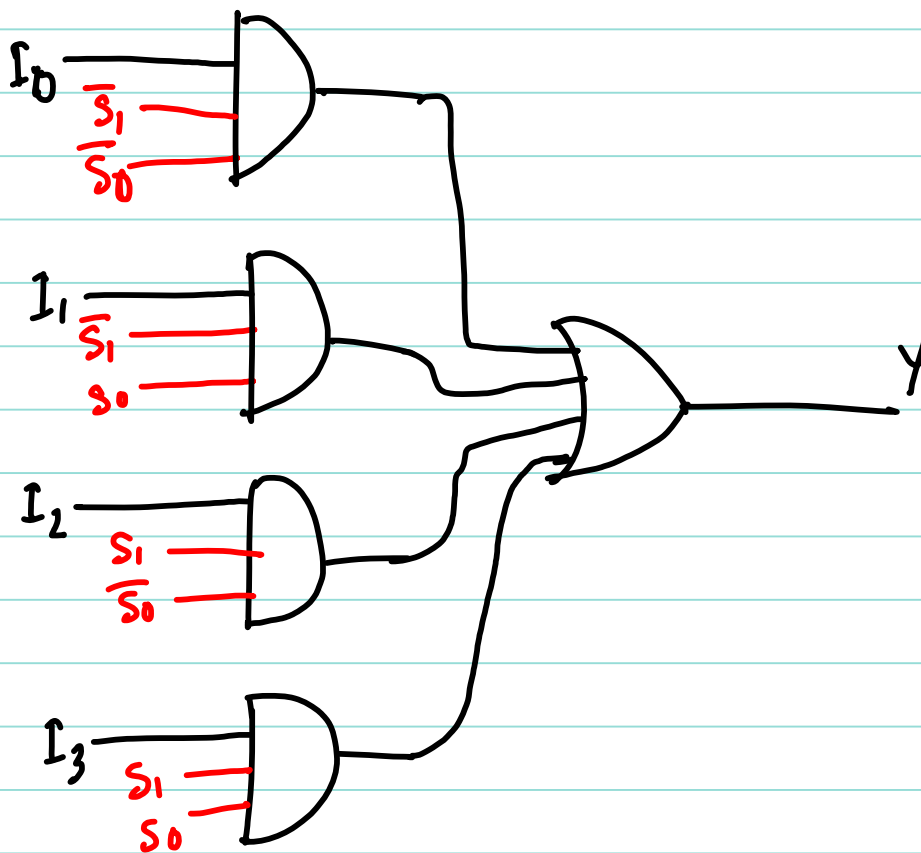


$$F(A, B, C) = \sum (1, 3, 5, 6)$$
 implement.


using a 4x1 MUX

Minterms

Minterms	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

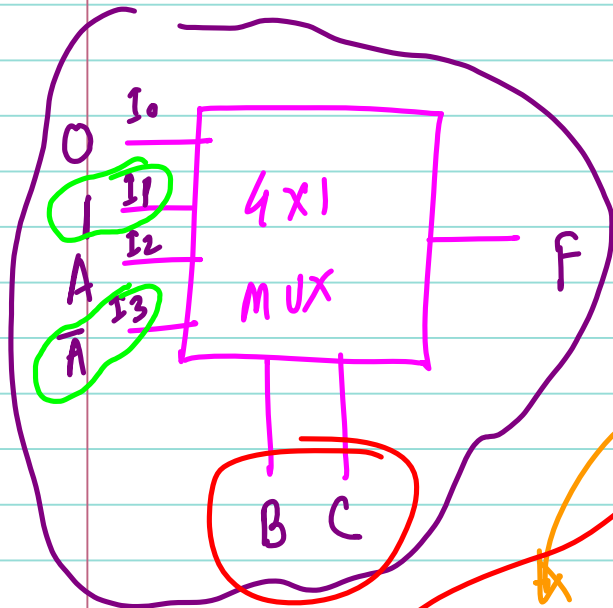

	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$
$\bar{A}$	0	1	2	3
A	4	5	6	7
	0	1	A	$\bar{A}$

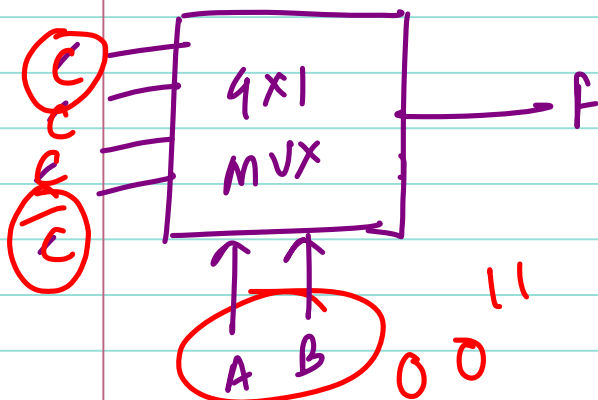

	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$
$\bar{C}$	0	2	4	6
C	1	3	5	7
	C	C	C	$\bar{C}$