
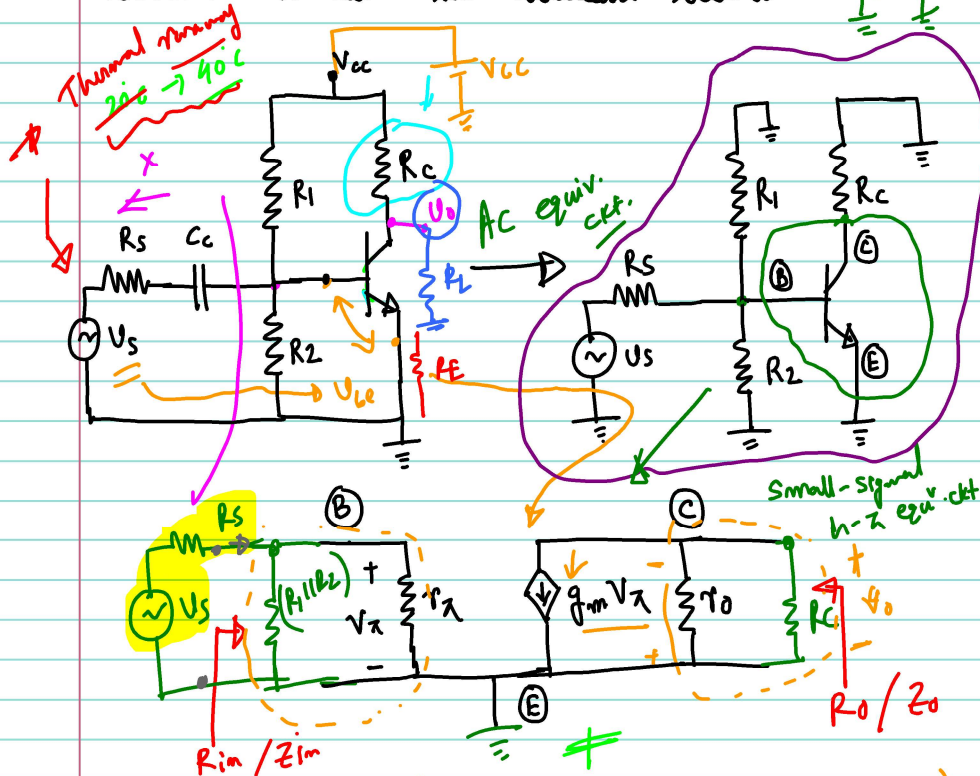


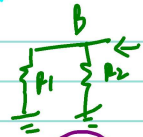

Common-Emitter (CE) Amplifier circuit:




$$V_x = \frac{(R_1 || R_2 || r_{\pi})}{R_s + (R_1 || R_2 || r_{\pi})} \times V_s ; V_o = -g_m V_x \times (r_o || R_c)$$

$$V_o = -g_m \cdot (r_o || R_c) \times \frac{R_1 || R_2 || r_{\pi}}{R_1 || R_2 || r_{\pi} + R_s} \times V_s$$




Small-signal

$$\text{Gain} = \frac{V_o}{V_s} = -g_m (r_o || R_c) \times \left(\frac{R_1 || R_2 || r_{\pi}}{R_1 || R_2 || r_{\pi} + R_s} \right)$$

i/p and o/p impedance of Resistor

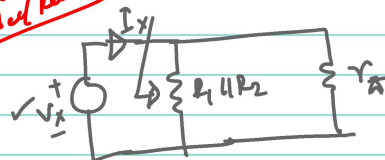


$$R_{in} = (R_1 || R_2 || r_{\pi})$$

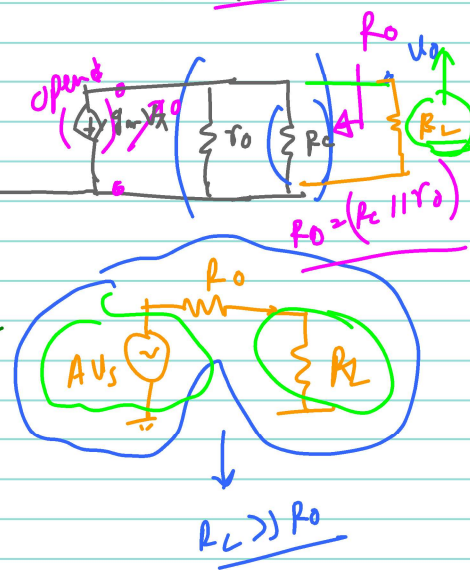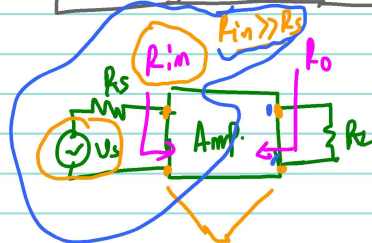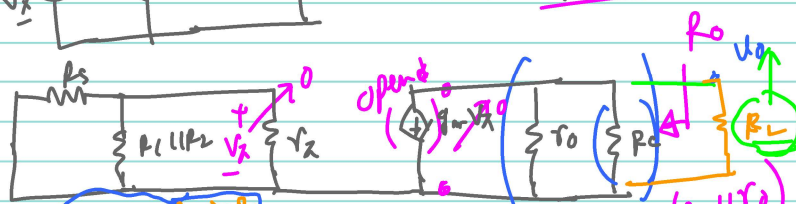

$V_A \rightarrow V_A \text{ high, } r_o \uparrow$

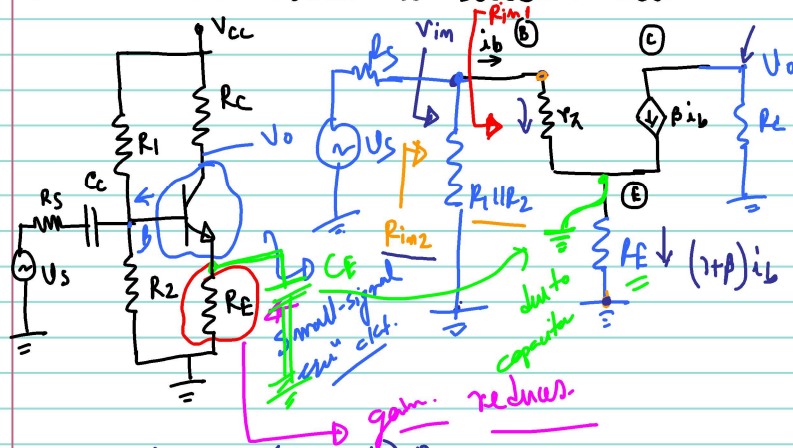Common Emitter Amplifier with emitter resistor:



$$V_{in} = i_b \cdot r_x + (i_b + \beta i_b) R_E$$

$$V_{in} = i_b [r_x + (1 + \beta) R_E]$$

$$R_{in1} = \frac{V_{in}}{i_b} = r_x + (1 + \beta) R_E$$

$$R_{in2} = R_{in1} \parallel R_1 \parallel R_2$$

$$V_{in} = \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_S} \cdot U_S$$

$$U_o = -\beta i_b \cdot R_C$$

$$U_o = -\beta R_C \cdot \frac{V_{in}}{r_x + (1 + \beta) R_E}$$

$$U_o = -\beta R_C \cdot \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_S} \cdot U_S \cdot \frac{1}{r_x + (1 + \beta) R_E}$$

gain

$$\begin{aligned} \frac{U_o}{U_S} &= -\frac{\beta R_C}{r_x + (1 + \beta) R_E} \times \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_S} ; R_{in2} \gg R_S \\ &= -\frac{\beta R_C}{r_x + (1 + \beta) R_E} ; (1 + \beta) R_E \gg r_x \\ &\approx -\left(\frac{R_C}{R_E} \right) \end{aligned}$$

