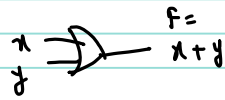




# Digital Logic Gates :

## ② OR gate


OR-operation.  
 $x+y$



x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

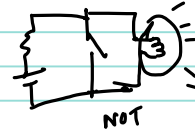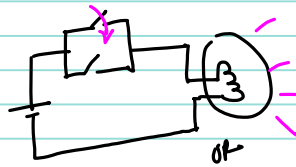


## ③ NOT

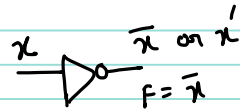


x	F
0	1
1	0

## ④ Buffer:


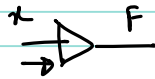


x	F
0	0
1	1


## ⑤ NAND

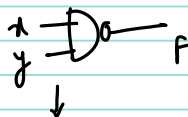

x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

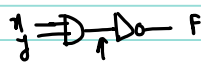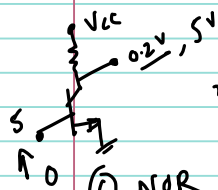


## ⑥ NOR

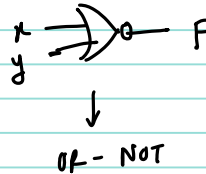


x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

## ⑦ Exclusive OR (XOR)

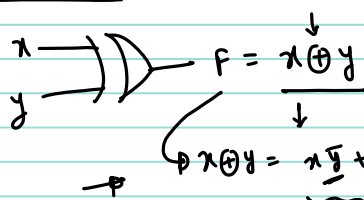


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## ⑧ Exclusive NOR (X-NOR)

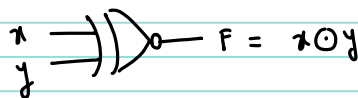


x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$F = xy + xz$

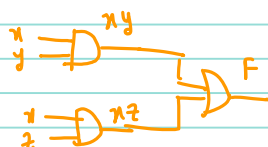

$F = (xy + z) \cdot w$

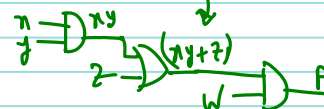

# Boolean Algebra:

## Postulates:

$$x + 0 = x$$

$$x + \bar{x} = 1$$

$$x + x = x$$

$$x + 1 = 1$$

$$\overline{\bar{x}} = x$$

$$x + y = y + x$$

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$x(y + z) = xy + xz$$

$$x + xy = x$$

$$x(1 + y) = x \cdot 1 = x$$

↓

$$x \cdot 1 = x$$

$$x \cdot \bar{x} = 0$$

$$x \cdot x = x$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$xy = yx$$

$$x(yz) = (xy)z$$

$$\rightarrow \underline{x + yz} = \underline{(x + y)(x + z)} \leftarrow$$
$$x + xz + xy + zy$$

$$= x(1 + z + y) + yz$$

$$= x \cdot 1 + yz$$

$$= x + yz$$

$$\rightarrow x(x + y) = x$$

De Morgan's Theorem

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y} \\ \overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y} \end{array} \right\}$$

## Operator Precedence


① ( ) ↙

② NOT ↙

③ AND ↙

④ OR ↙
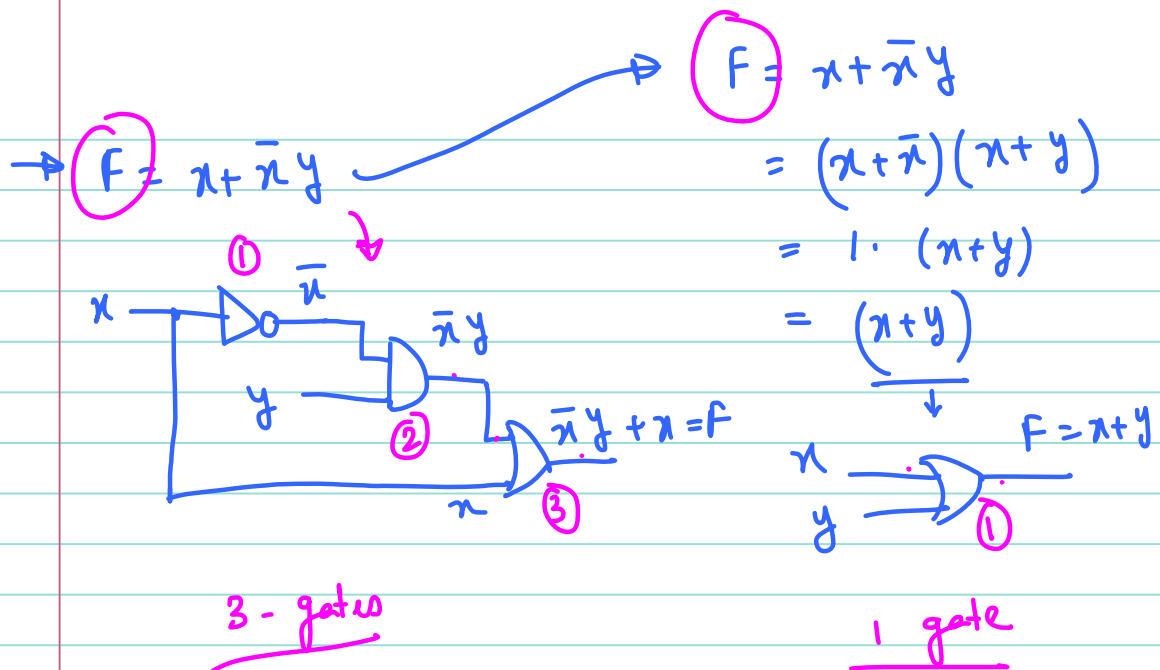
$$F = \overline{(\quad)} + (\cdot)(\quad)$$



Less no. of gates  $\rightarrow$  Less power dissipation. \*  
 $\rightarrow$  Less delay. \*

Example

$F = \underline{\underline{xy}} + \underline{\underline{\bar{x}z}} + yz \cdot 1$

$1 = x + \bar{x}$

$\uparrow$   
 $= xy + \bar{x}z + yz(x + \bar{x})$   
 $= \underline{\underline{xy}} + \underline{\underline{\bar{x}z}} + \underline{\underline{xyz}} + \underline{\underline{\bar{x}yz}}$   
 $= xy(1 + z) + \bar{x}z(1 + y)$   
 $= xy \cdot 1 + \bar{x}z \cdot 1$

$\rightarrow F = \underline{\underline{xy}} + \underline{\underline{\bar{x}z}}$

$\rightarrow F = xy + \bar{x}z$

Truth Table

i/p's.			o/p
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	