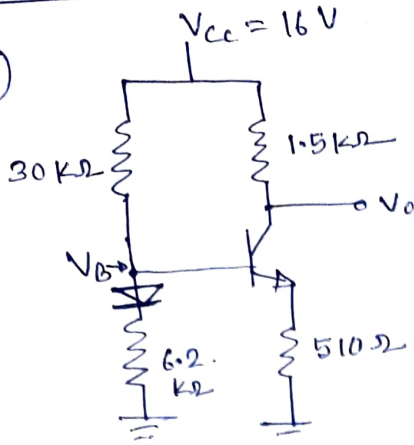


Test-2

①

①



Find Q-point (V_{CEQ} and I_{CQ})

$$\beta = 200, V_{\gamma} = 0.7V \text{ (given)}$$

$$V_B = \frac{6.2}{6.2 + 30} (16 - 0.7) + 0.7 = V_{TH}$$

$$= 2.62 + 0.7 = 3.32V = V_{TH}$$

$$R_{TH} = 30k\Omega \parallel 6.2k\Omega$$

$$= 5.138k\Omega$$

KVL along the loop^① as shown,

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE-ON} + I_E (510\Omega)$$

$$3.32 = I_B \times (5.138k\Omega) + 0.7 + (1 + \beta) I_B \times (0.51k\Omega)$$

(Currents in mA).

$$I_B = 0.0244 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 200 \times 0.0244 = 4.89 \text{ mA}$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B = 4.90 \text{ mA}$$

Assuming, BJT is in saturation.


KVL along ②,

$$V_{CEQ} = 16 - I_C \times 1.5 - I_E \times 0.51$$

$$V_{CEQ} = 6.166V$$

* Units are very important.
 $V_{CE} > 0.2V$, BJT is in saturation (as assumed).

②

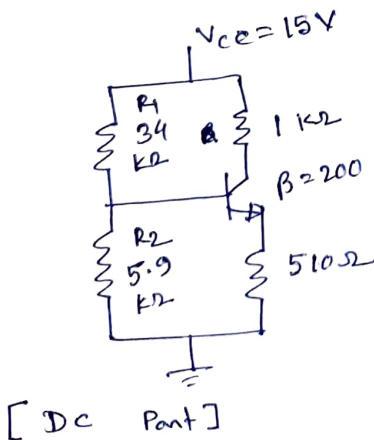

[DC Part]

$$V_{TH} = 15 \times \frac{5.9}{5.9 + 34} = 2.21V$$

$$R_{TH} = 5.9 \parallel 34 = 5.02k\Omega$$

KVL at B-E loop as indicated,

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE-ON} + I_E R_E$$

$$[I_E = (1 + \beta) I_B]$$

$$2.21 = I_B \times 5.02 + 0.7 + 0.51 \times (1 + \beta) I_B$$

$$I_B = 0.0143 \text{ mA}$$

$$I_C \approx I_E = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$I_C = 2.87 \text{ mA}$$

$$V_E = I_E \times 0.510 = 2.87 \times 0.510$$

$$V_E = 1.4637V$$

Small-signal parameters:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2.87 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 0.110 \text{ S}$$


$$V_T = 26 \text{ mV at } T = 300 \text{ K}$$

$$g_m = 0.110 \text{ A/V or } 0.110 \text{ mho}$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{0.026 \text{ V}}{0.0143 \text{ mA}} = 1.81 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{150 \text{ V}}{2.87 \text{ mA}} = 52.26 \text{ k}\Omega$$

Small-signal gain

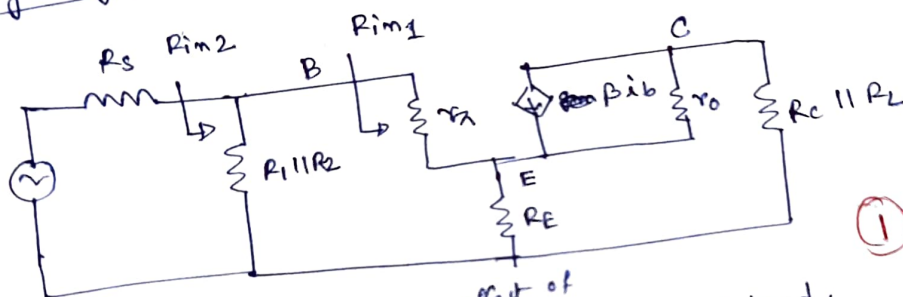

$$R_C \parallel R_L = 1 \text{ k}\Omega \parallel 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 100 \Omega$$

$$R_C \parallel R_L = 0.99 \text{ k}\Omega$$

As, $r_o \gg (R_C \parallel R_L)$, for simplicity r_o not considered.

$$R_{in1} = r_\pi + (1 + \beta)R_E = 1.81 \text{ k}\Omega + 201 \times 0.51 \text{ k}\Omega = 104.32 \text{ k}\Omega$$



$$R_{in2} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{in1} = 4.77 \text{ k}\Omega$$

$$\text{gain} = - \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_\pi + (1 + \beta)R_E} \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_S}$$

; as, $R_{in2} \gg R_S$.

$$\text{gain} = - \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_\pi + (1 + \beta)R_E} = \frac{-200 \times 0.99}{1.81 + (201)0.51} = -1.89 \quad \text{Ams}$$

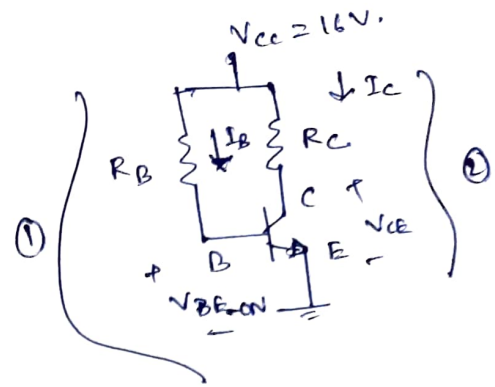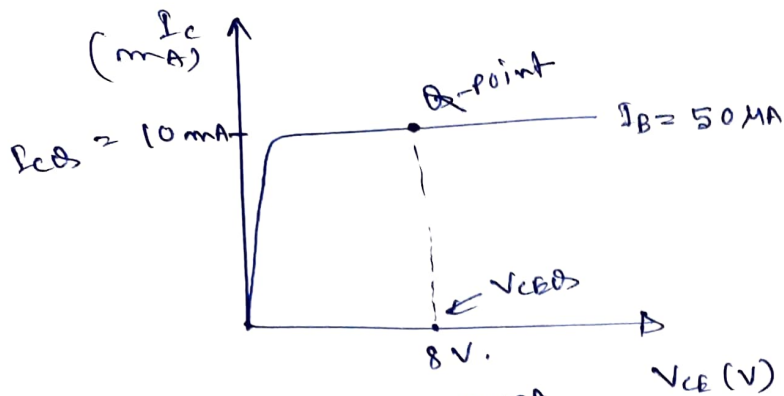③ Find the value of R_B and R_C to establish the Q-point.



$$I_B = 50 \mu\text{A} = 0.05 \text{ mA}$$

$$I_C = 10 \text{ mA}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = 200$$

Along loop ①, $V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE(on)}$

$$16 - 0.7 = R_B \times 0.050$$


$$R_B = 306 \text{ k}\Omega$$

Along loop ②, $V_{CC} = I_C R_C + V_{CEQ}$

$$16 - 8 = 10 \times R_C$$

$$R_C = \frac{8}{10} = 0.8 \text{ k}\Omega$$

④

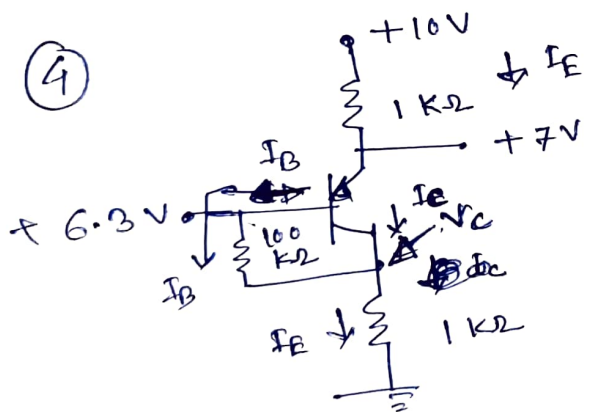

$$I_E = \frac{10 - 7}{1 \text{ k}\Omega} = 3 \text{ mA}$$


$$V_C = I_E \times 1 \text{ k}\Omega = 3 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{(6.3 - 3) \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 0.033 \text{ mA}$$

$$\frac{I_E}{I_B} = 1 + \beta ; \beta = \frac{3 \text{ mA}}{0.033 \text{ mA}} - 1$$

$$\beta = 89.9$$

5

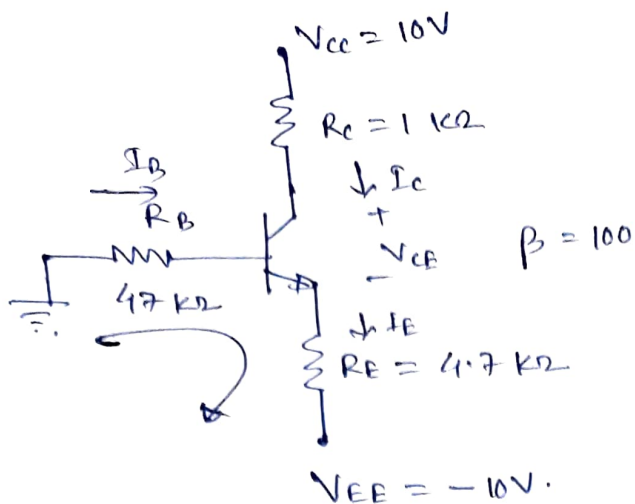

Along CE loop

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$

When, $I_C = 0$

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} = 20V$$

When, $V_{CE} = 0$, $I_C = \frac{20}{R_C + R_E} = 3.51mA$

Along BE loop


$$0 = I_B \cdot R_B + V_{BE(on)} + I_E \cdot R_E - 10$$

$$9.3 = I_B [R_B + 101 R_E]$$

$$\therefore I_B = 0.0178mA$$

$$\left. \begin{aligned} I_C &= 1.78mA \\ V_{CEQ} &= 9.854V \end{aligned} \right\}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

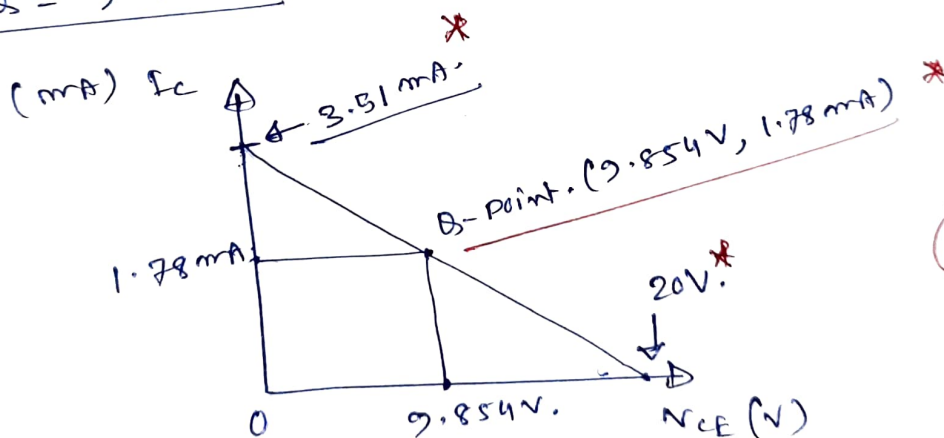

1

2